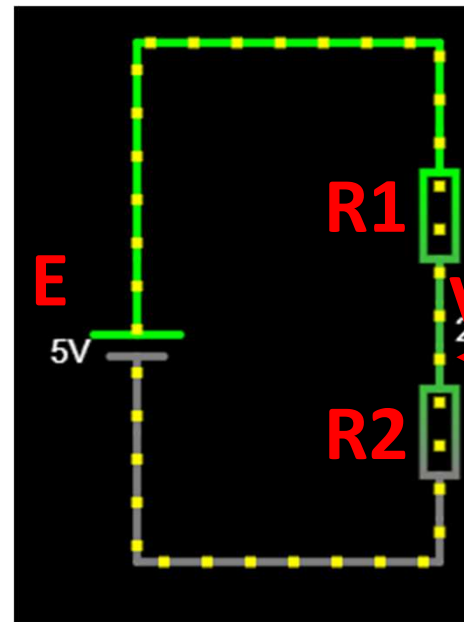


回家作業 練習電路操作

- 1:分壓電路
 - 模擬的電壓與電流
 - 每個人數值不同!!!
 - 此時的V2= _____
 - 此時的IR2= _____
 - 計算電壓與電流
 - 可用計算機算
 - 二者數值是否接近???



R1 10K

V2
量測此點的電壓與電流

R2
學號後二位數k
Ex 11050380
80k

$$R_2 \text{ 電阻分壓 } V_2 = I \times R_2 = E \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

回家作業

- 2:電橋電路
 - 繪製右方電路
 - 調整可變電阻，使此電橋平衡，電流“最接近”為0
 - 對導線按左鍵雙擊，勾選電壓或電流
 - 模擬出
 - $V_a = \underline{\hspace{2cm}}$
 - $V_b = \underline{\hspace{2cm}}$
 - $I = \underline{\hspace{2cm}}$
- 此時的VR值為_____
- 理論計算上，VR值應為_____此時惠斯吞電橋成立

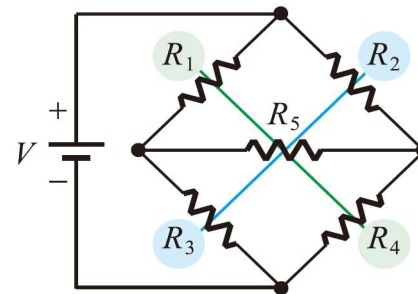
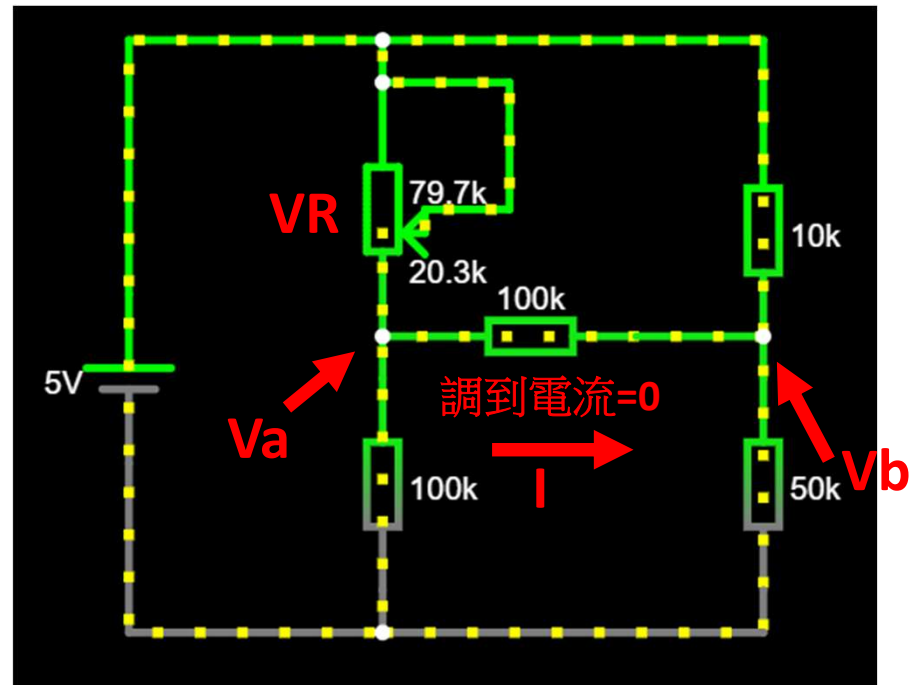


圖 3-33 對角電阻相乘情形

$$R_1 \times R_4 = R_2 \times R_3$$