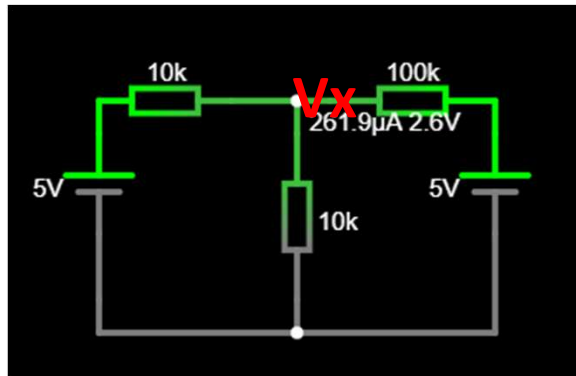


電阻網路分析



使用模擬的結果，此時電壓 V_x _____

理論：

如果我們試著使用求解

節點電壓法， V_x = _____

重疊定理 V_{x1} = _____ (右方5V短路)

V_{x2} = _____ (左方5V短路)

$V_x = V_{x1} + V_{x2}$ = _____


重疊定理：

電壓源短路，電流源開路

載維寧等效電路求解法

算 R_{th} 與 V_{th}

量測，接好要叫老師/小老師檢查

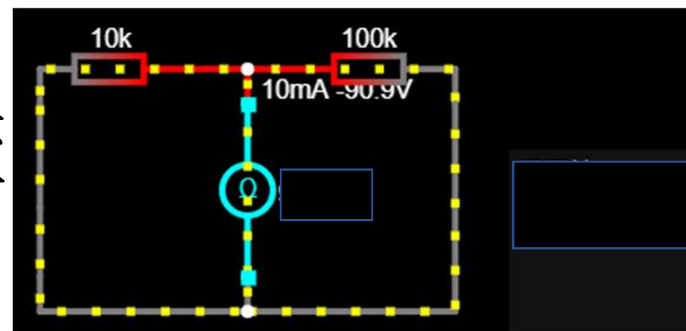


R_{th}

以左圖橙色二點截開求

$R_{th} = \underline{\hspace{2cm}}$ (理論) , $\underline{\hspace{2cm}}$ (量測)

$V_{th} = \underline{\hspace{2cm}}$ (理論) , $\underline{\hspace{2cm}}$ (量測)

V_{th}

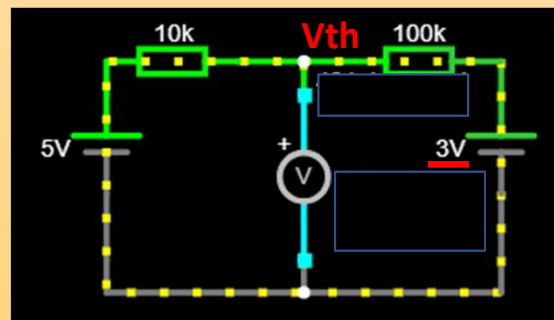

下周上課前練習

BJT的直流分析

- 完成右方電路
- R_B 改為172k
 - 此時的 V_C =_____， V_B =_____， V_E =_____
 - 此時BJT工作在_____區
- R_B 改為12k
 - 此時的 V_C =_____， V_B =_____， V_E =_____
 - 此時BJT工作在_____區
- R_B 改為1M
 - 此時的 V_C =_____， V_B =_____， V_E =_____
 - 此時BJT工作在_____區
- 試著在 V_B 端加入交流訊號，在上面三種狀況會發生什麼事呢???

